

Nama : Muhammad Ramdan
 NIM : 1904637
 Kelas : TE02 2019

TUGAS 2 SISTEM KOMUNIKASI


Tentukan rangkaian penyesuai impedansi LCC Network untuk menyesuaikan impedansi sumber 5Ω ke beban 50Ω pada frekuensi 100 MHz . Asumsikan Q rangkaian = 10

JAWAB

Diketahui:

$$\begin{aligned} R_i &= Z_i = 5\Omega \\ R_l &= Z_l = 50\Omega \\ f &= 100\text{ MHz} \\ Q &= 10 \end{aligned}$$

Menggunakan rangkaian LCCT Network

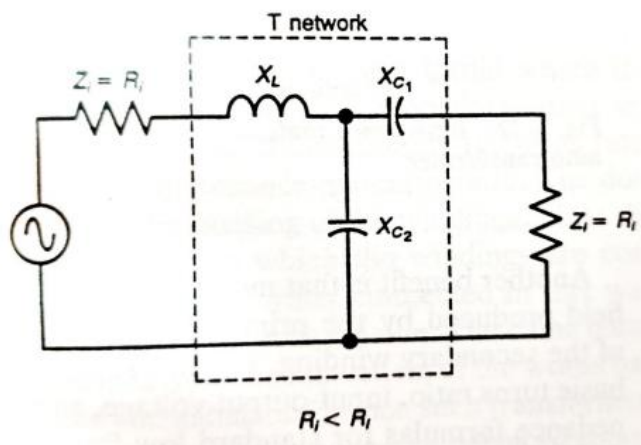

$$X_L = Q \times R_i = 10 \times 5 = 50\Omega$$

$$X_{C1} = R_l \sqrt{\frac{R_i(Q^2 + 1)}{R_l} - 1} = 50 \sqrt{\frac{5(101)}{50} - 1}$$

$$X_{C1} = 150.83\Omega$$

$$X_{C2} = \frac{R_i(Q^2 + 1)}{Q} \times \frac{1}{1 - \frac{X_{C1}}{QR_l}}$$

$$X_{C2} = \frac{5(101)}{10} \times \frac{1}{1 - \frac{150.83}{500}} = 72.31\Omega$$

Dengan demikian dapat kita cari besarnya L dan C

$$L = \frac{X_L}{\omega} \rightarrow L = \frac{50}{2\pi(100 \times 10^6)} = 7.95 \times 10^{-8}\text{ H}$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega X_{C1}} \rightarrow C_1 = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 10^6 \times 150.83} = 1.05 \times 10^{-11}\text{ F}$$

$$C_2 = \frac{1}{\omega X_{C2}} \rightarrow C_2 = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 10^6 \times 72.31} = 2.2 \times 10^{-11}\text{ F}$$

Hasil akhir:

$Z_i = 5\Omega$ $Z_l = 50\Omega$ $L = 7.95 \times 10^{-8}\text{ H}$ $C_1 = 1.05 \times 10^{-11}\text{ F}$ $C_2 = 2.2 \times 10^{-11}\text{ F}$
--